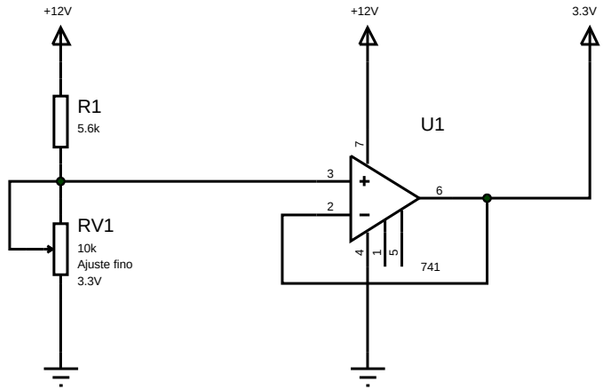

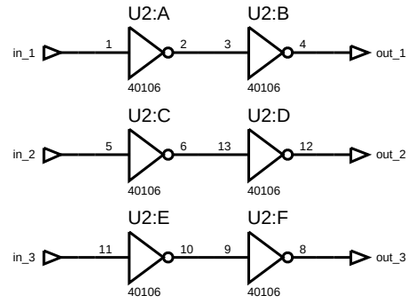

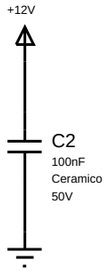

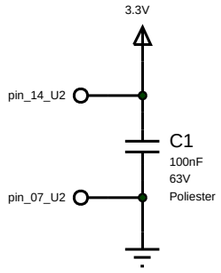

WRKits
www.wrkits.com.br

TITLE:
Conversor de Sinais 5V > 3.3V
Vídeo Aula Eng. Eletrônica

BY: Eng. Wagner Rambo REV: -

DATE:
12/01/17

PAGE:
1/1